

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{j\omega L}{R + j\omega L}$$

$$\omega_c = \frac{R}{L}$$

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{j\omega(\frac{L}{R})}{1 - j\omega(\frac{L}{R})}$$

