

$$\frac{V_0}{V_i} = \frac{R}{R + j\omega L}$$

$$\omega_c = \frac{R}{L}$$

$$\frac{V_0}{V_i} = \frac{1}{1 + j\omega(\frac{L}{R})}$$

